


# مثال می‌ی از استفاده از هو افین KCL، KVL

نله ۱ برای :

آترودکی حلغه با بیش از تکه باکری را برداشته  
لکه دقت فرضی برای جریان انتخاب کنیم  
در مسیر جریان در حلغه حرکت کنیم

هر چند کمتر از هر باکری ، علامت معلم خارج کرن از باکری را مرار

رمه

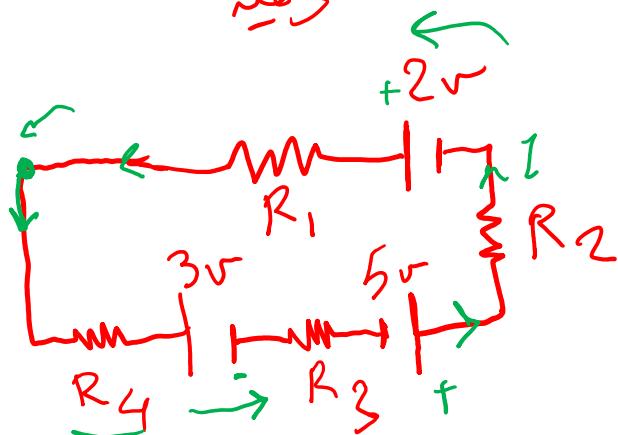

$\rightarrow$  kvl


$$\sum V = 0$$

$$-R_4I - 3 - R_3I + 5 - R_2I + 2 \\ - R_7I = 0$$

$$V = RI$$
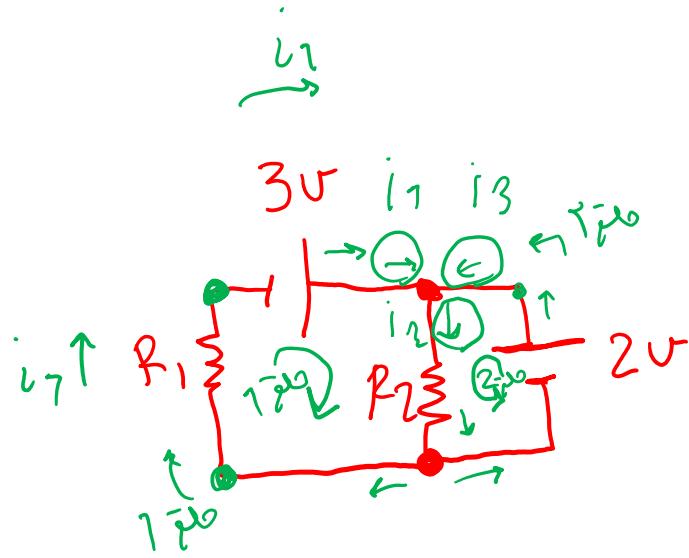
# منال می از استفاده از $\text{KVL}$ , $\text{KCL}$ و این

نکته ۵: در هنگام داشتن ترددی های سیمی بایسینتر  
جربان تفاضلی کود و از  $\text{KVL}$  و  $\text{KCL}$  استفاده نمایم



در نکل مطالعه ۳ ملم داری

۱. جریان دری

۲. جریان عبوری از مقاومت  $R_1$  با کمی  $3V$

۳. جریان عبوری از مقاومت  $R_2$

$$\text{KCL: } i_1 + i_3 = i_2$$


~~KVL1:  $-R_1 i_1 + 3 - R_2 i_2 = 0$~~  رابری صرف نظر کنید KVL

$$\text{KVL2: } -R_2 i_2 + 2 = 0 \Rightarrow R_2 i_2 = 2$$

$$\text{KVL3: } 3 - 2 - R_1 i_1 = 0 \Rightarrow 1 = R_1 i_1$$




# منال می از استفاده از هو افین KCL، KVL

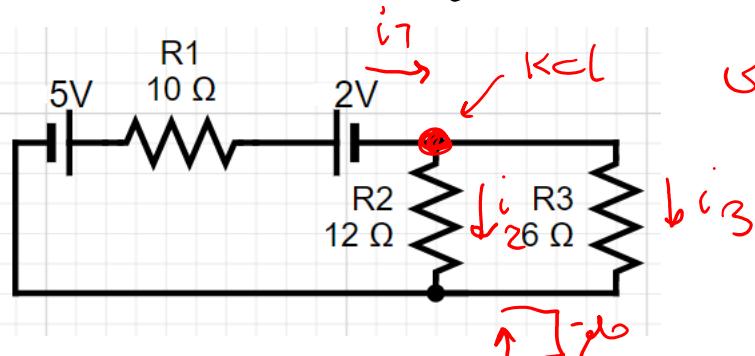


نحو: در مولو رکت ۳ کلام است که بجز از بازی  
کار KVL تبدیل نمایم  
و آن در صفت جریان رکت کنم علاوه متفاوت برای  
افتد و سکون و آن در مقابل رکت جریان رکت کنم کلام است ثابت برای انتقال  
ردی معاویت ها نبوده

$$KCL: i_1 = i_2 + i_3$$

$$KVL: -R_3 i_3 + R_2 i_2 = 0$$

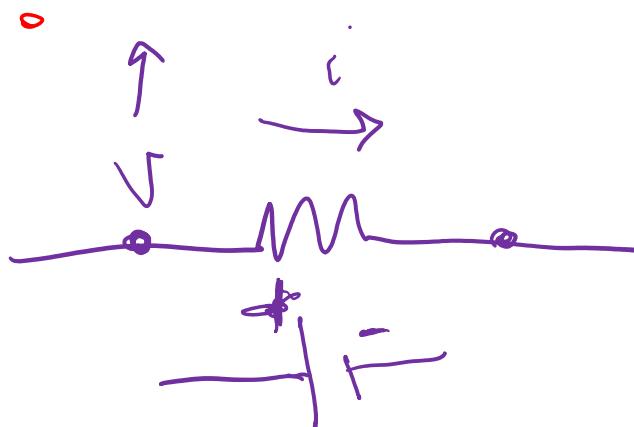

# متالهایی از استفاده از هو افتن

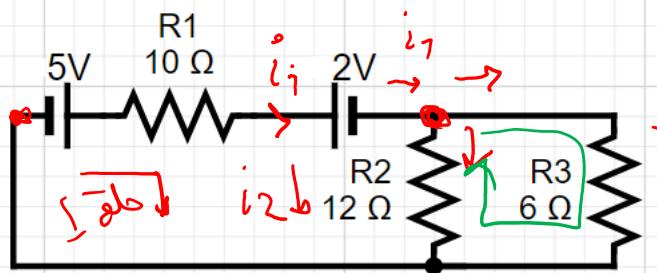

متال عامل:

$$KCL: i_1 = i_2 + i_3$$

$$KVL1: 5 - 10i_1 - 2 - 12i_2 = 0$$

$$KVL2: 5 - 10i_1 - 2 - 6i_3 = 0$$

$$\begin{cases} 3 - 10(i_2 + i_3) - 12i_2 = 0 \\ 3 - 10(i_2 + i_3) - 6i_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \Rightarrow \\ \begin{cases} 3 - 22i_2 - 10i_3 = 0 \\ 3 - 10i_2 - 6i_3 = 0 \end{cases} \end{array}$$


$$-126i_3 = -18$$

$$i_3 = \frac{1}{7} A$$

$$i_2 = \frac{1}{14} A$$

$$i_3 = \frac{1}{7} A = \frac{2}{14} A$$
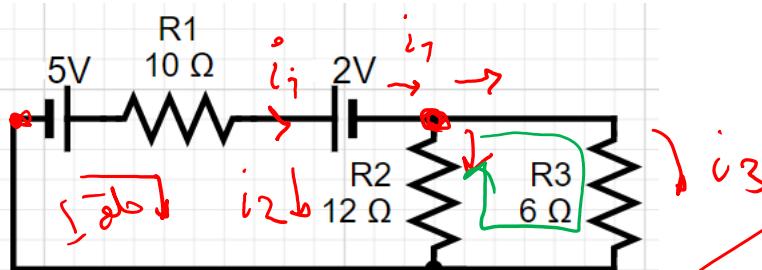
# منال هایی از استفاده از $\text{KCL}$ و $\text{KVL}$ افتن



منال عامل:

$$\text{KCL: } i_1 = i_2 + i_3$$

$$\text{KVL1: } 5 - 10i_1 - 2 - 12i_2 = 0$$

KVL3:

$$-6i_3 + 12i_2 = 0$$

$$2i_2 = i_3$$

$$i_1 = i_2 + 2i_2$$



$$i_1 = 3i_2$$

$$3 - 39i_2 - 12i_2 = 0$$


$$\Rightarrow 3 - 42i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = \frac{3}{42} = \frac{1}{14} \text{ A}$$

$$i_3 = 2i_2 = \frac{2}{14} \text{ A}$$

$$i_1 = \frac{3}{14} \text{ A}$$

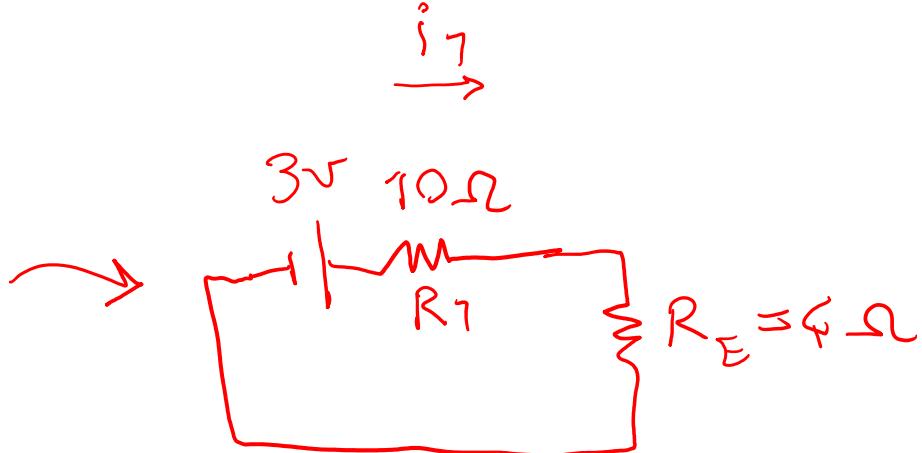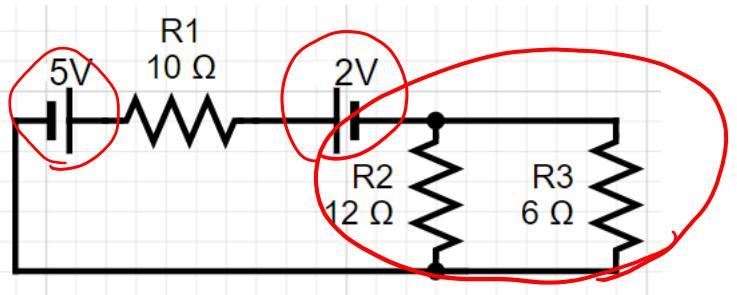
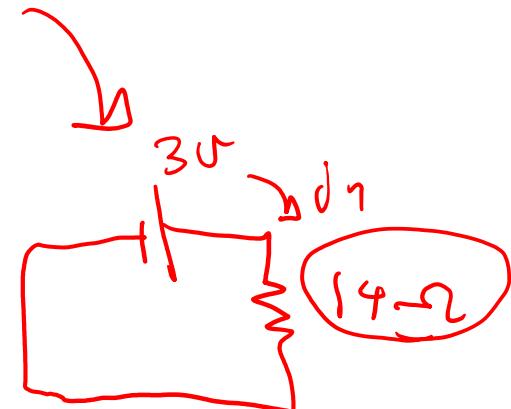
$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \Rightarrow R_E = 4 \Omega$$



KVL:  $-6i_3 + 12i_2 = 0 \Rightarrow -i_3 + 2i_2 = 0$

KCL:  $\frac{3}{14} = i_2 + i_3 \Rightarrow i_3 = 2i_2$

$$\frac{3}{14} = i_2 + 2i_2$$

$i_2 = \frac{1}{14} A$

$i_3 = \frac{2}{14} A$

$$V = RL$$

$$3V = 14 \times I_1$$

$$I_1 = \frac{3}{14}$$