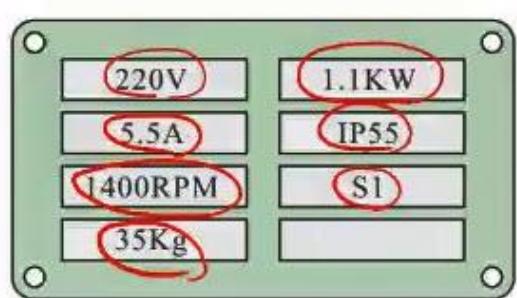


مشخصات ژنراتور جریان مستقیم


• مشخصاتی که کارخانه سازنده ژنراتور ارائه می‌دهد، **مشخصات ژنراتور** نام دارد.

• دسته اول: مشخصات پلاک ماشین



مشخصات ژنراتور جریان مستقیم

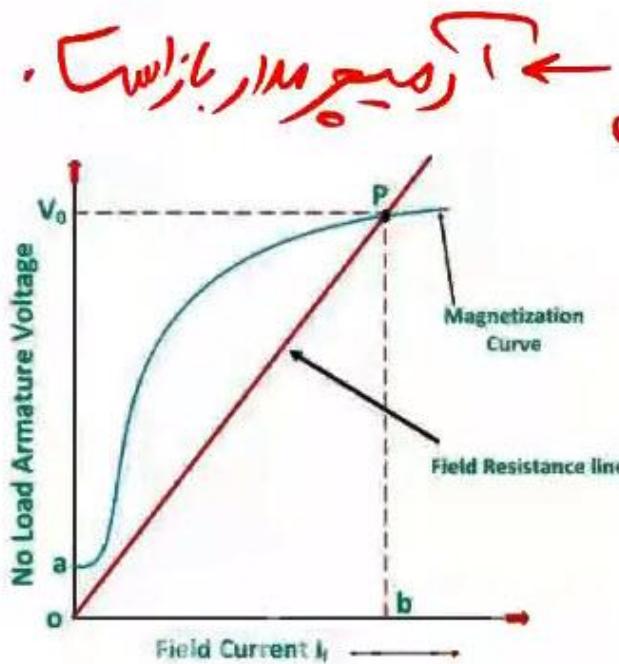- مشخصاتی که کارخانه سازنده ژنراتور ارائه می‌دهد، **مشخصات ژنراتور** نام دارد.
- دسته دوم:** مشخصات بی باری و بارداری (منحنی مشخصه‌ها)




منحنی مشخصه بی باری ($E_A = f(I_F)$)
 منحنی مشخصه بارداری ($V_T = f(I_L)$)
 منحنی مشخصه تنظیم ($I_f = f(I_L)$)

مشخصات ژنراتور جریان مستقیم

- مشخصاتی که کارخانه سازنده ژنراتور ارائه می‌دهد، **مشخصات ژنراتور** نام دارد.
- دسته سوم: مشخصات حاصل از تجزیه و تحلیل دسته یک و دو

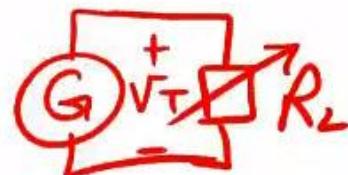
$$\%V_R = \frac{E_A - V_T}{V_T} \times 100$$



V_R تنظیم ولتاژ
 E_A نیروی محرکه القایی آرمیچر
 V_T ولتاژ پایانه‌های ژنراتور


- اگر درصد تنظیم پایین باشد، یعنی با افزایش جریان بار، ولتاژ پایانه کمتر تغییر می‌کند.

طبقه بندی ژنراتورهای جریان مستقیم

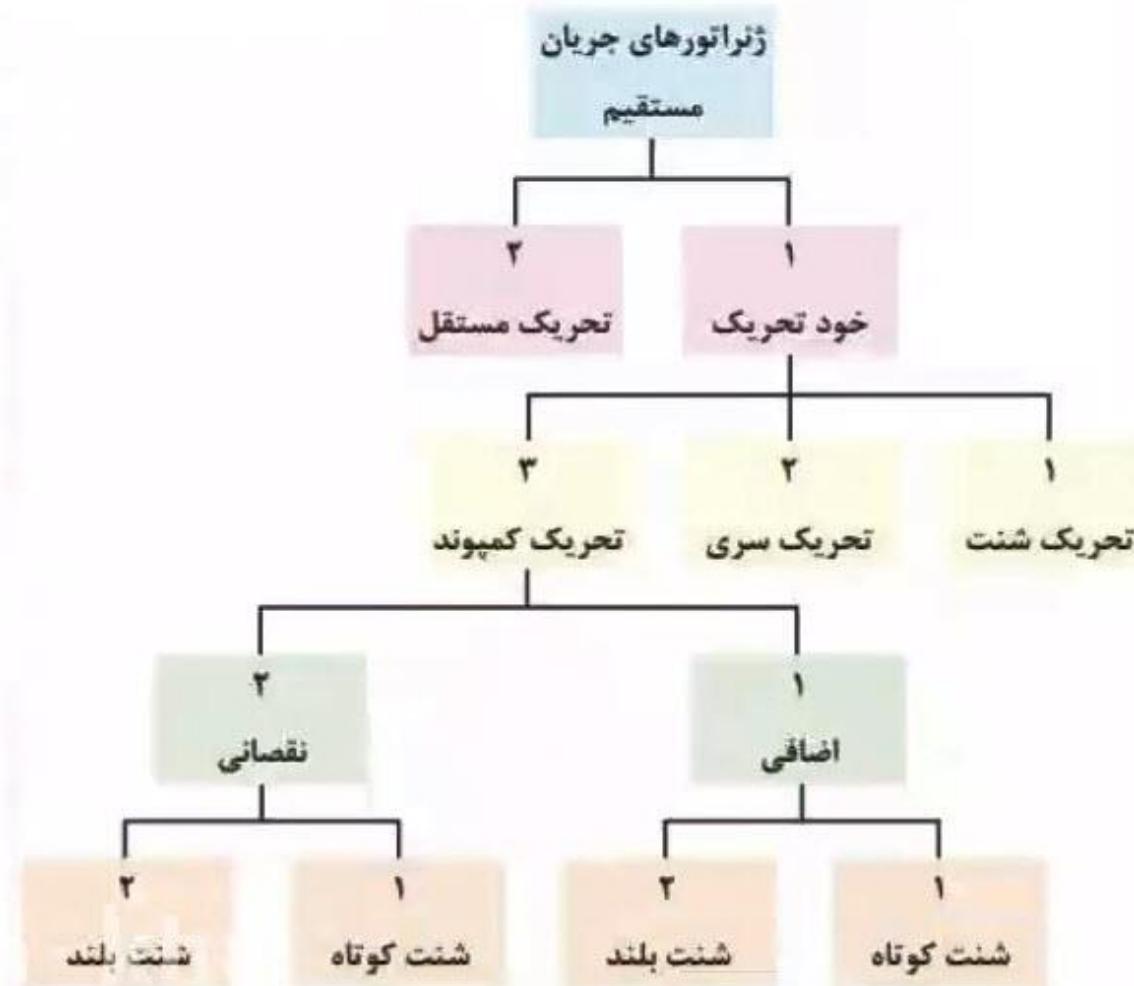

ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل

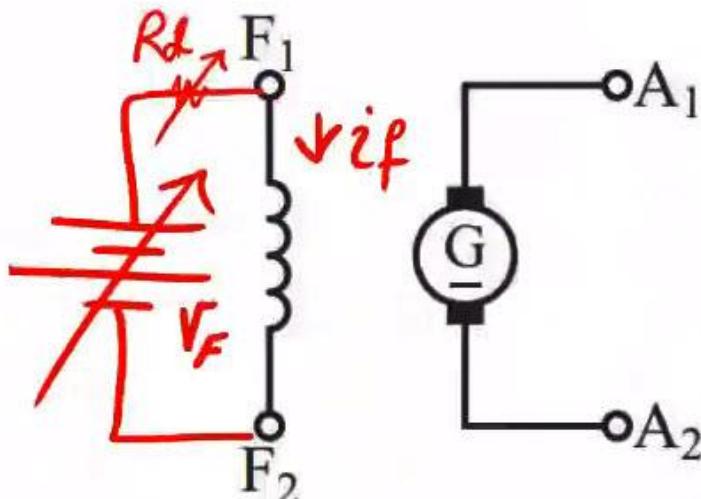- مدار سیم پیچ آرمیچر و مدار سیم پیچ تحریک ارتباط فیزیکی ندارند.
- جریان تحریک توسط منبع خارجی تامین می‌شود.




$$E_A = K \phi \omega$$


\downarrow

$$\phi(if)$$

ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل

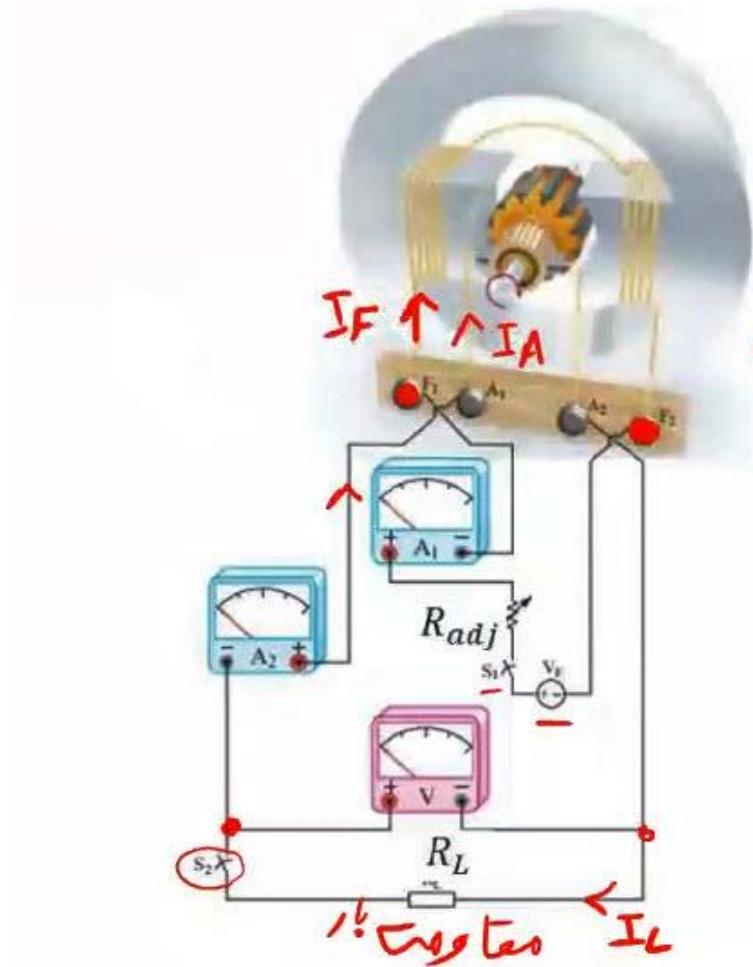

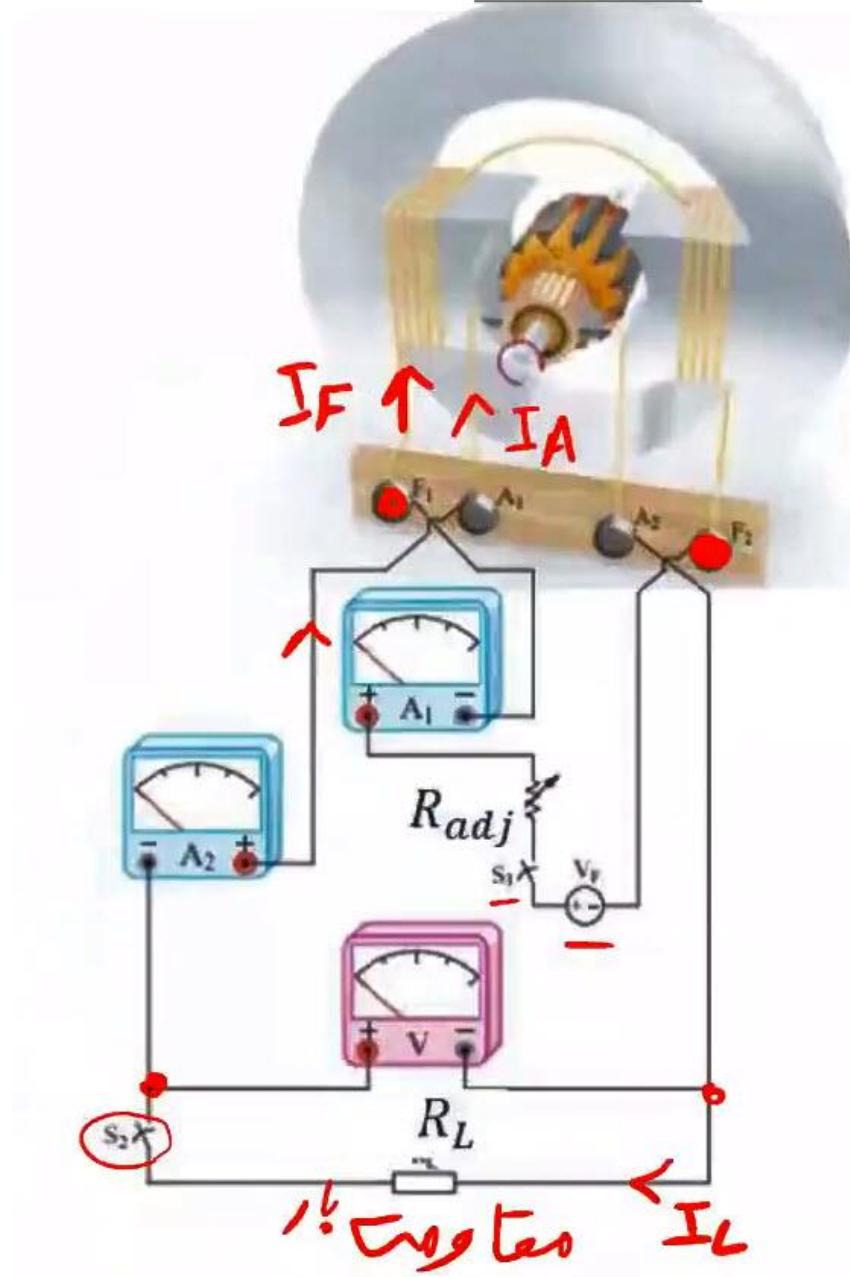
- طرح واره
- نحوه راه اندازی R_{adj} در اینجا در مقادیر حد انتهایی حرار دارد.
- نحوه بهره برداری



ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل

DC

- مدار معادل الکتریکی؛ تحلیل راحت تر

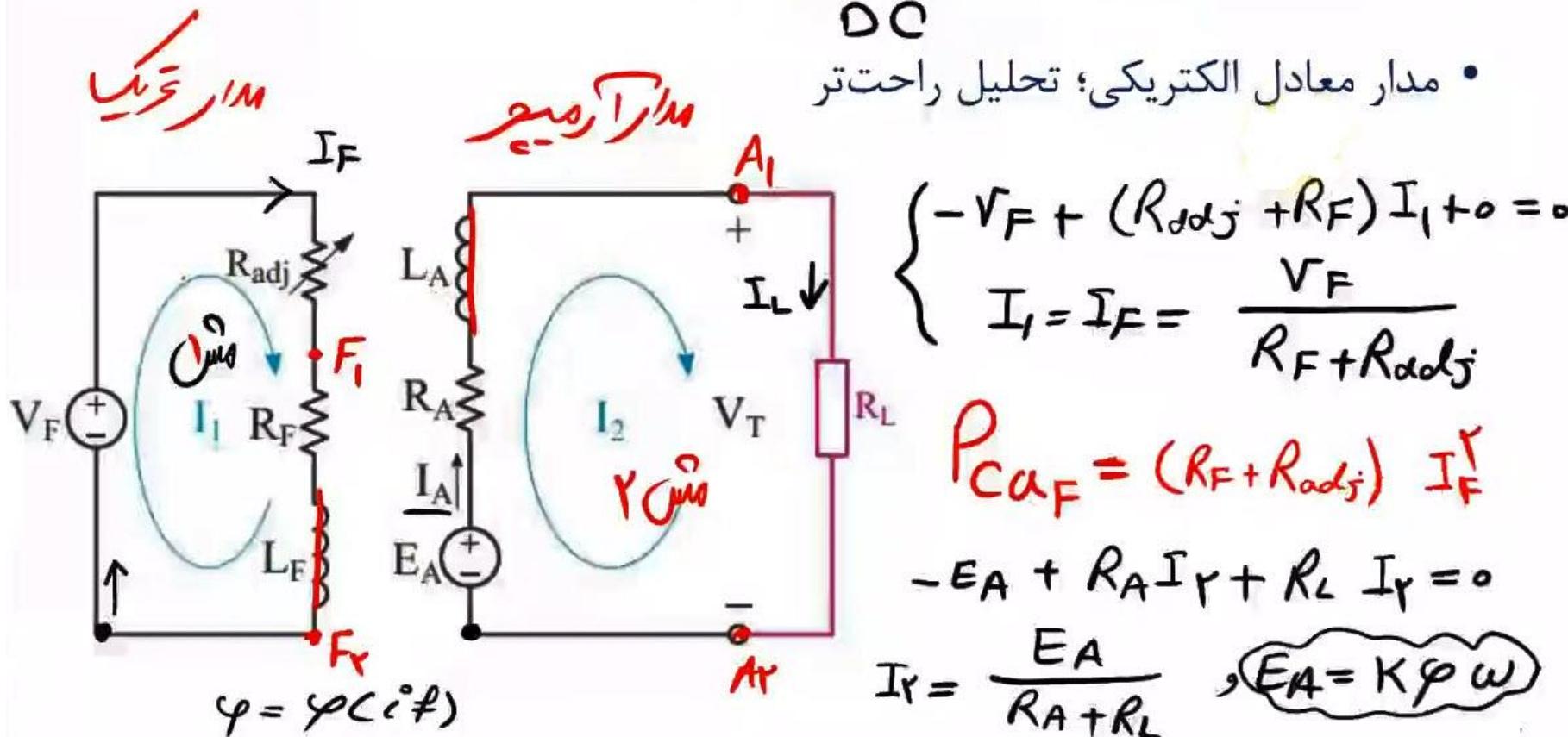


مثال

$$K = 2 \text{ 1/rad}$$

- ژنراتور جریان مستقیم با تحریک مستقل ۲۰۰ ولت، جریان آرمیچر ۱۰ آمپر مطابق

شکل زیر مفروض است. اگر سرعت محور ژنراتور برابر ۲۴۰۰ دوربردقيقة باشد،

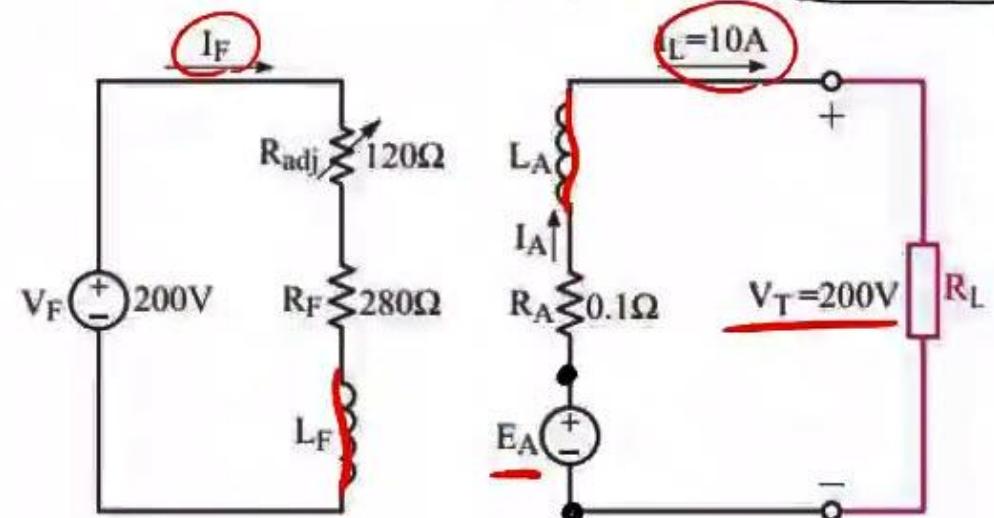جریان تحریک، نیروی محرکه القایی و شار مغناطیسی تحریک را محاسبه کنید.



$$I_F = \frac{V_F}{R_{adj} + R_F} = \frac{200}{120 + 280} = 0.5 \text{ A}$$

$$(E_A = K \varphi \omega)$$

$$E_A = R_A I_A + V_T = 0.1 \times 10 + 200 = 201 \text{ V}$$

$$\varphi = \frac{E_A}{K\omega} = \frac{r_0 l}{r \times r \cancel{\epsilon_{00}} \times \frac{r \pi}{\cancel{r_0}}} = \frac{r_0 l}{190 \pi}$$


$$\varphi = \sigma \epsilon Wb = \epsilon_{00} m Wb$$

مثال

- برای یک ژنراتور جریان مستقیم کمیت‌های زیر داده شده است.

$$\left\{ \begin{array}{l} V_F = 200 \text{ [V]}, \quad I_F = 0.4 \text{ [A]}, \quad R_F = 450 \text{ [\Omega]} \\ E_A = 260 \text{ [V]}, \quad R_A = 0.5 \text{ [\Omega]}, \quad V_T = 250 \text{ [V]} \end{array} \right.$$

مطلوب است:

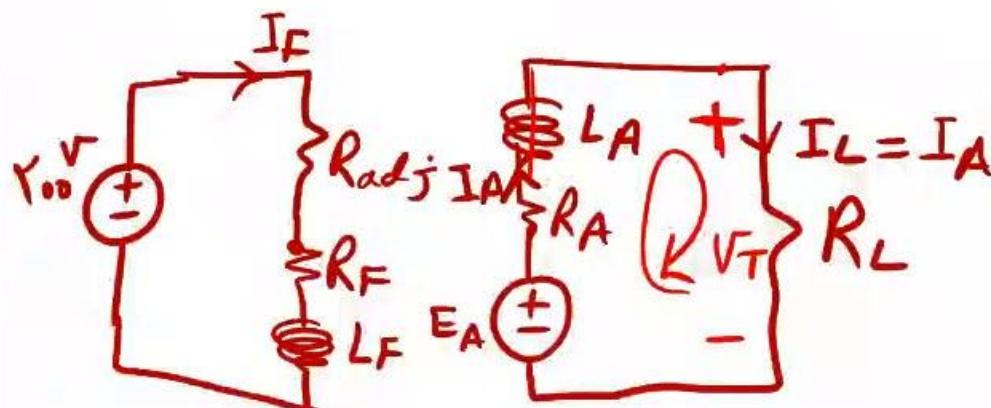

الف - مقدار مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک

ب - جریان بار و آرمیچر ✓✓

ج - تلفات مسی و توان خروجی ✓✓

$$I_F = \frac{V_F}{R_F + R_{adj}} = 0,1 \text{ A} = \frac{100}{\Sigma_0 + R_{adj}} \Rightarrow \Sigma_0 + R_{adj} = 100$$

$R_{adj} = 0 \cdot \Sigma_0$

$$I_A = I_L = \frac{E_A}{R_A + R_L}$$




$$E_A = R_A I_A + V_T \Rightarrow I_A = \frac{E_A - V_T}{R_A} = \frac{100 - 10}{0,1} = 90 \text{ A}$$

$$P_{out} = V_T I_L = 10 \times 90 = 900 \text{ W} = 0.9 \text{ kW}$$


$$P_{ca} = (R_F + R_{adj}) I_F^2 + R_A I_A^2 = 100 \times 0,1^2 + 0,1 \times 90^2 = 810 \text{ W}$$

ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل

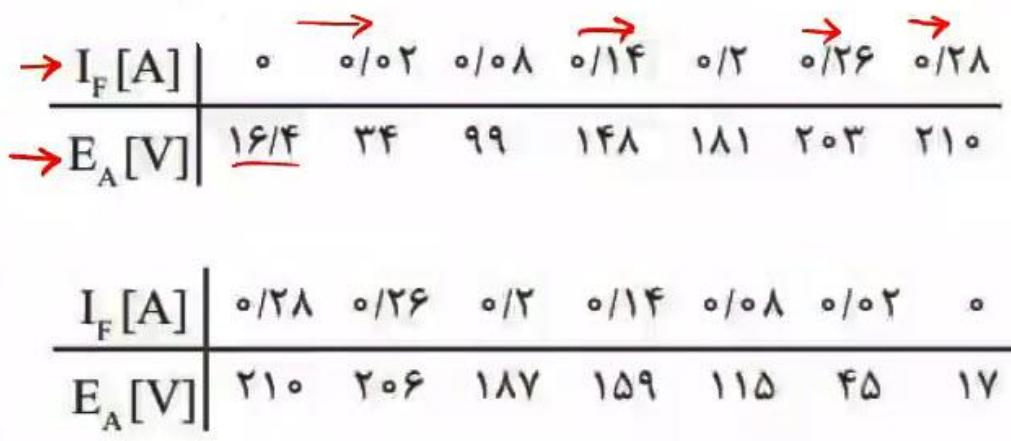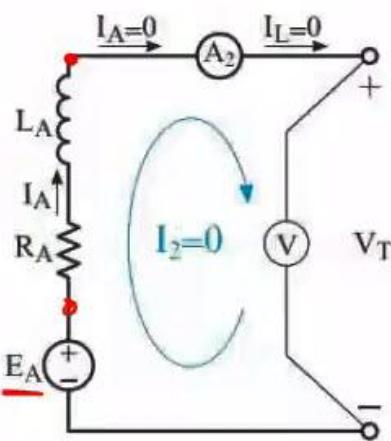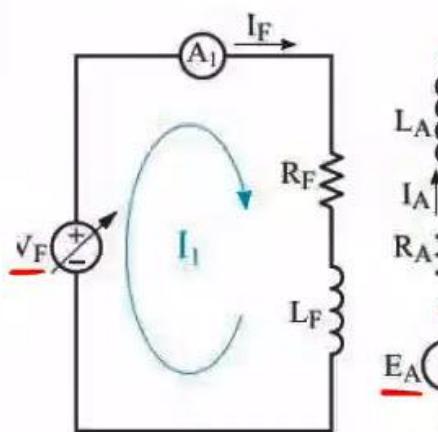$E_A = V_T \leftarrow \omega = cte , I_L = 0$ منحنی مشخصه بی باری رفت و برگشت




ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل

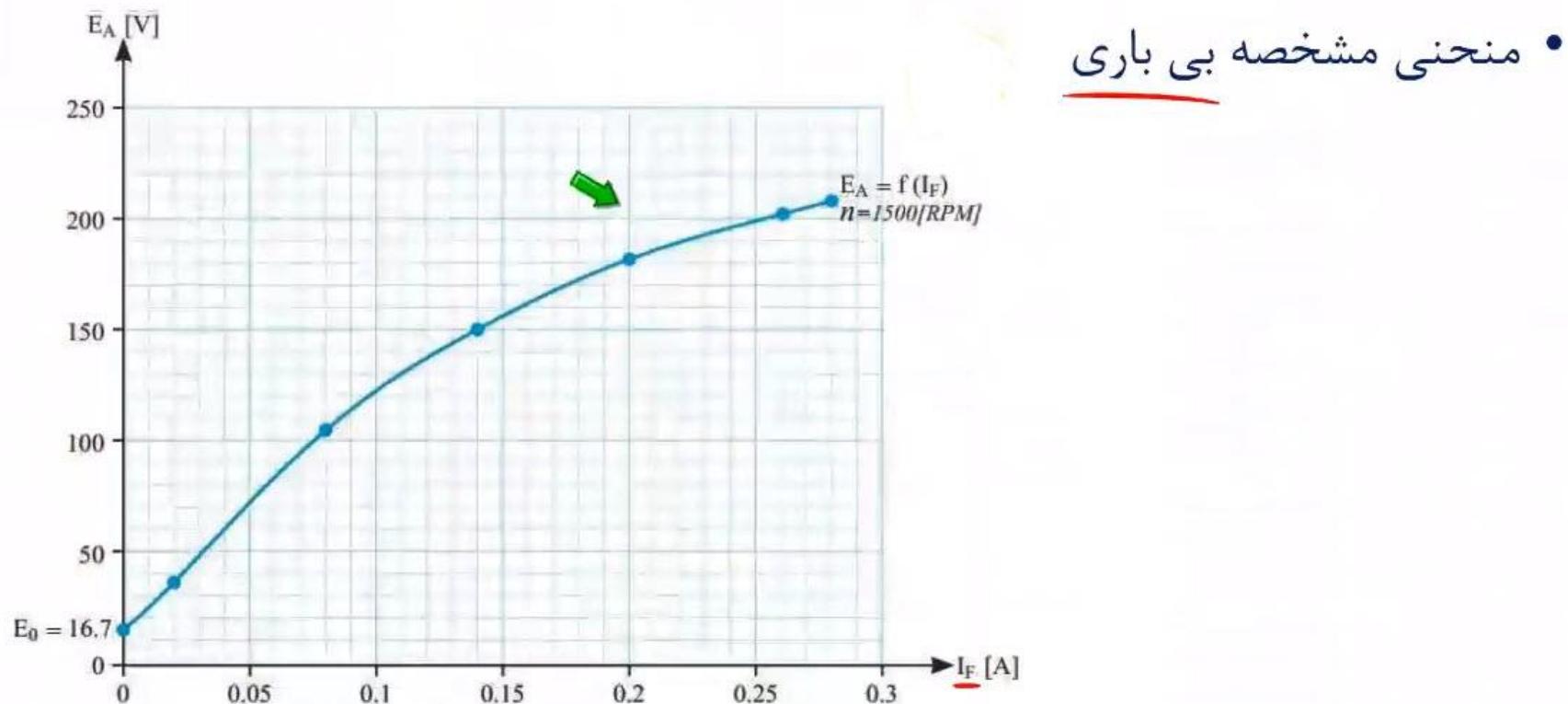


ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل

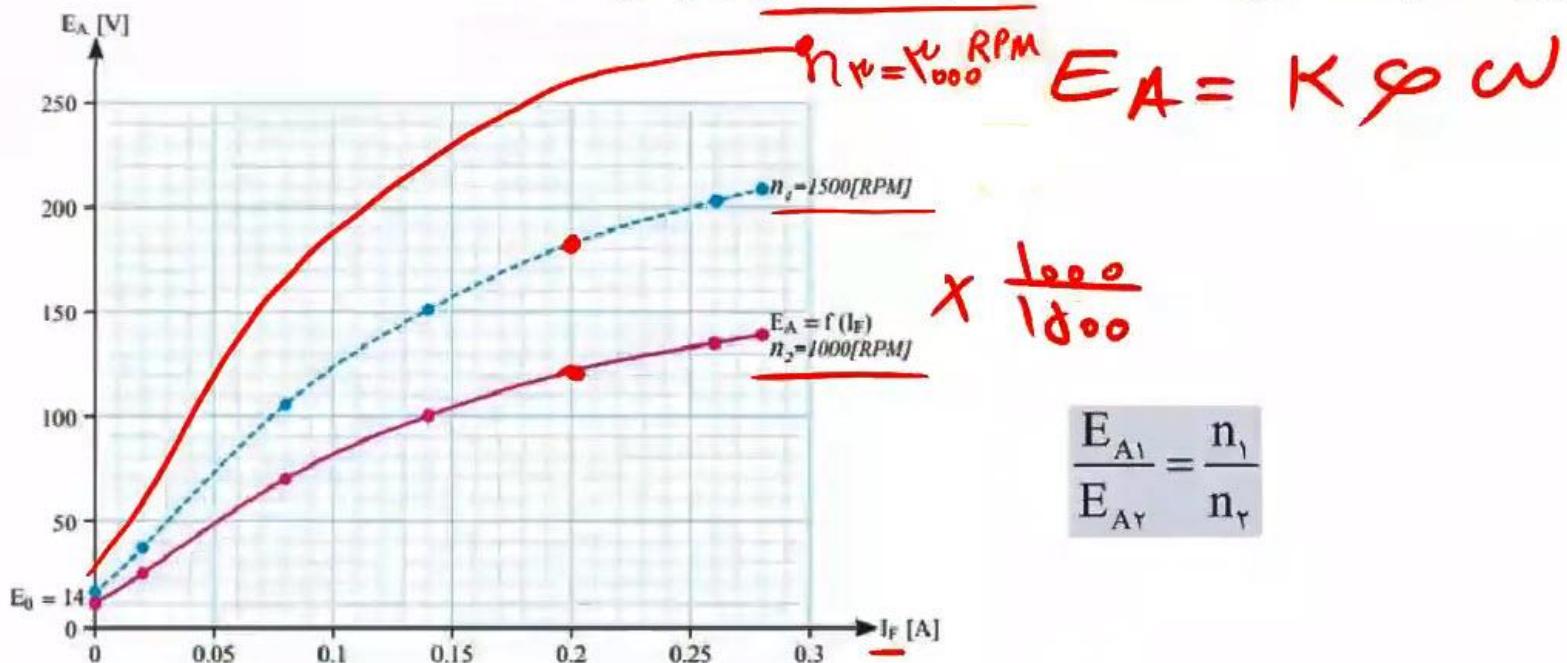- نیروی محرکه القایی متناسب با سرعت محور ژنراتور است.



ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل

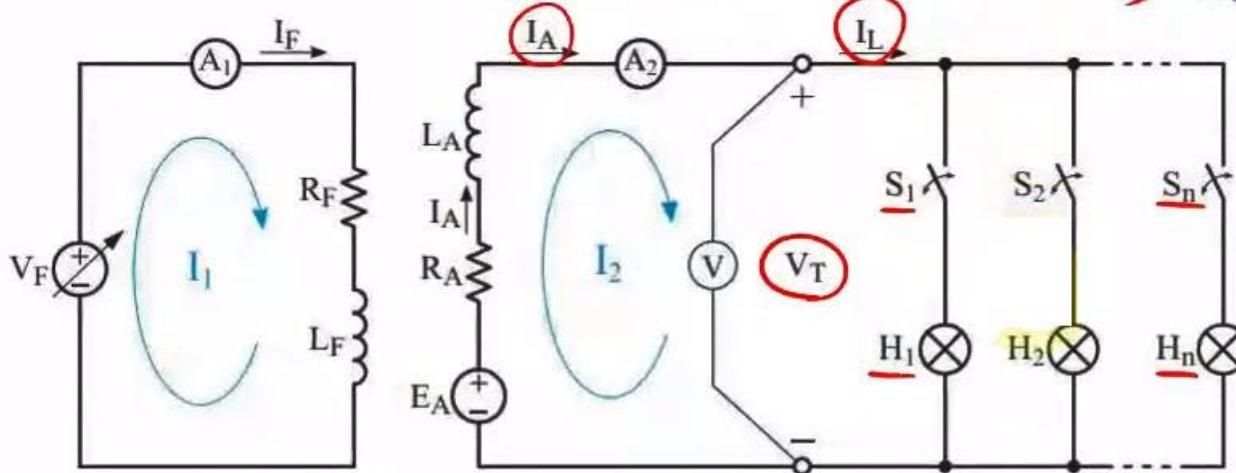
• منحنی مشخصه بارداری (I_f یا ω نسبت اسک)



I_L [A]	0	0/8	2/4	3/8	<u>5/5</u>
V_T [V]	200	198	195	192	187

ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل

- منحنی مشخصه بارداری

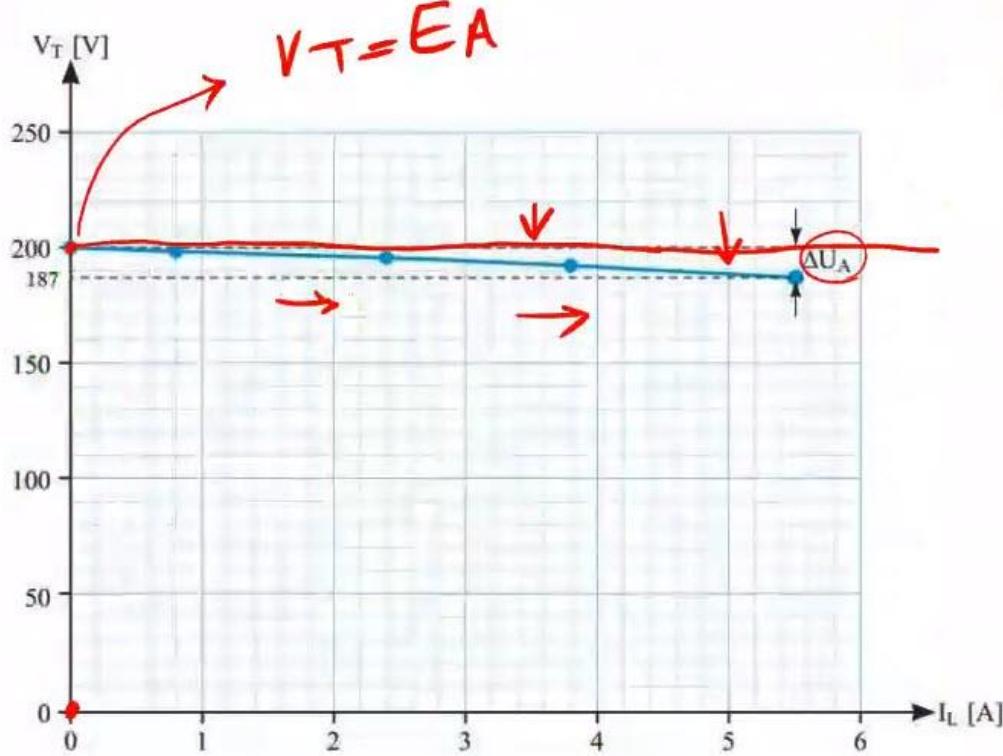

ژنراتور جریان مستقیم - تحریک مستقل


- افت ولتاژ ترمینال ژنراتور با افزایش جریان بار را افت ولتاژ آرمیچر می‌گویند.
- مقاومت اهمی‌سیم پیچ‌های آرمیچر
- اثرات عکس‌العمل آرمیچر و کموتاسیون

$$\Delta U_A = R_A I_A + \varepsilon$$

$$\Delta U_A = E_A - V_T$$

مثال

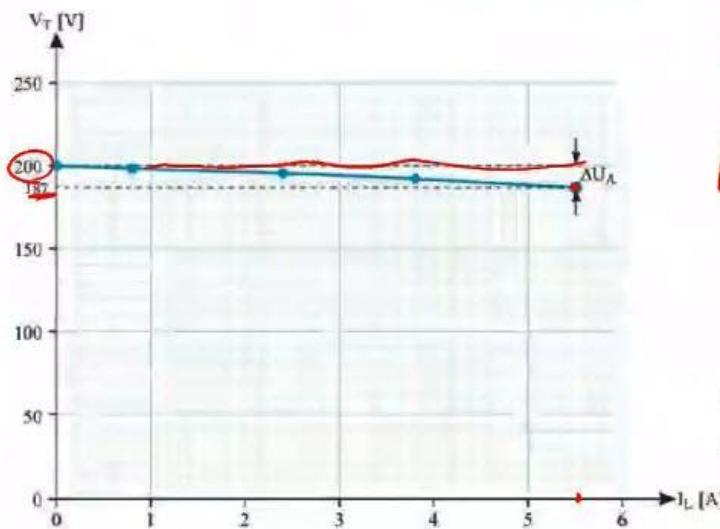- منحنی مشخصه بارداری یک ژنراتور بصورت شکل زیر است. در جریان ۵.۵ آمپر افت ولتاژ ناشی از عکس العمل آرمیچر و کمotaسیون و درصد تنظیم را بدست آورید.



$$\Delta U_A = 200 - 187 = 13 \text{ V} = R_A I_A + \mathcal{E}$$

$$R_A = 112.5 \Omega$$

$$13 = 112.5 \times 5.5 + \mathcal{E} \Rightarrow \mathcal{E} = 9.125 \text{ V}$$

$$\%VR = \frac{200 - 187}{200} \times 100 = 6.5\%$$